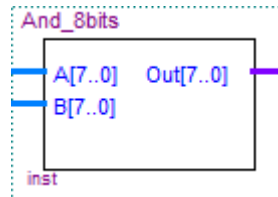


Report


Name: And_8bits

Description: binary operation AND in 8 bits.

Symbol:



Circuit:

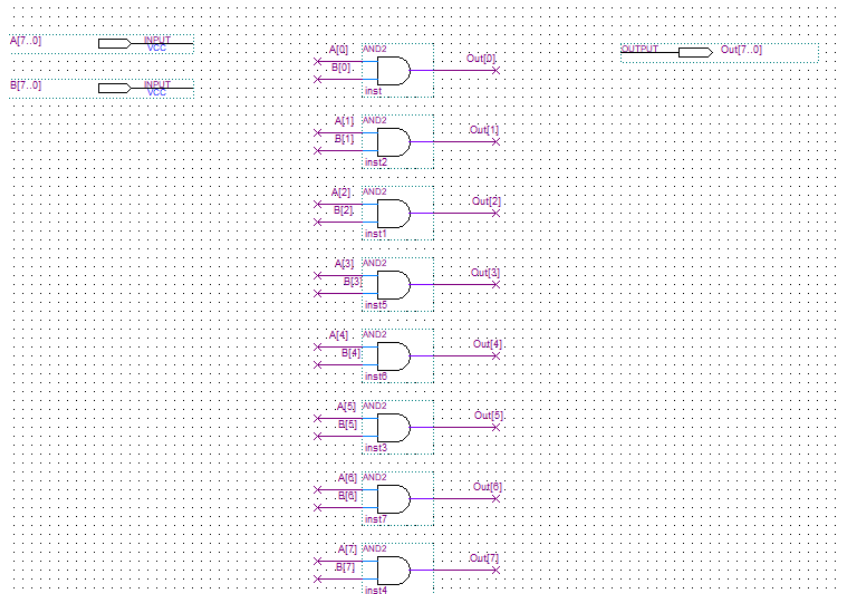

Simulation:

			0 ps	40.0 ns	80.0 ns	120.0 ns	160.0 ns	200.0 ns	240.0 ns	280.0 ns	320.0 ns	360.0 ns	400.0 ns
Name			Value at 0 ps										
in	> A	B	01010101	01010101	01011010	10010111	11001000	11100000	11110101	11100111	00010010	01011011	01010010
		B	01100110	01100110	01000001	10000101	11111010	00000010	11000111	11001010	10100001	01011011	01100010
out	> Out	B	01000100	01000100	01000000	10000101	11001000	00000000	11000101	11000010	00000000	01011011	01000010