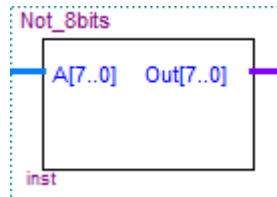


Report


Name: Not_8bits

Description: unary operation NOT in 8 bits.


Symbol:



Circuit:

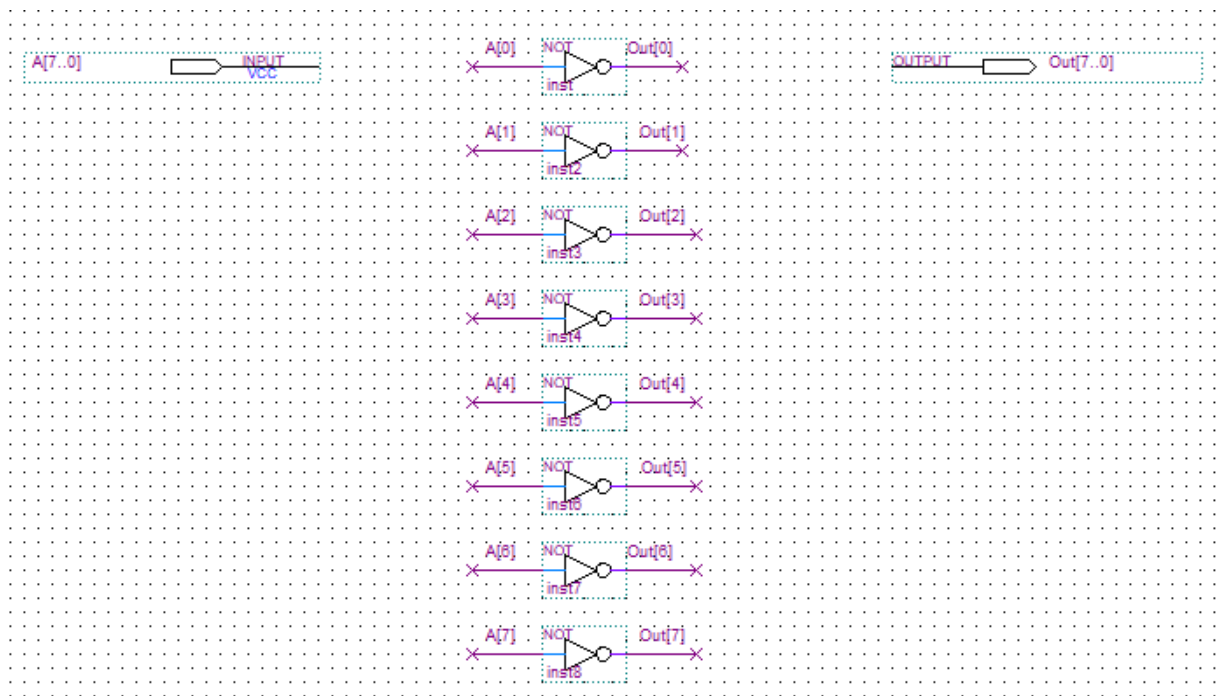

Simulation:

			0 ps	40.0 ns	80.0 ns	120.0 ns	160.0 ns	200.0 ns	240.0 ns	280.0 ns	320.0 ns	360.0 ns	400.0 ns
			0 ps										
	> A		B 00000000	00000000	00010101	00101010	00111111	01010100	01101001	01111110	10010011	10101000	10111101
	> Out		B 11111111	11111111	11101010	11010101	11000000	10101011	10010110	10000001	01101100	01010111	01000010