


Report

Name: EQUATIONS


Description: it's a circuit based on these equations:

- $cg_RI = T[1]$
- $cg_AC = T[6] \cdot (LDA + ADD + OR + AND) + T[2] \cdot NOT$
- $cg_REM = (T[2] + T[4]) \cdot (LDA + ADD + OR + AND) + T[2] \cdot (JMP + JN \cdot N + JZ \cdot Z) + T[7] + goto0$
- $cg_RDM = T[0] + (T[3] + T[5]) \cdot (LDA + ADD + OR + AND) + T[3] \cdot (JMP + JN \cdot N + JZ \cdot Z)$
- $cg_PC = T[4] \cdot (JMP + JN \cdot N + JZ \cdot Z)$
- $inc_PC = T[0] + T[3] \cdot (LDA + ADD + OR + AND) + T[2] \cdot (JN \cdot \bar{N} + JZ \cdot \bar{Z})$
- $mux_REM = T[4] \cdot (LDA + ADD + OR + AND)$
- $goto0 = T[2] \cdot NOP + T[3] \cdot NOT + T[5] \cdot (JMP + JN \cdot N + JZ \cdot Z) + T[3] \cdot (JN \cdot \bar{N} + JZ \cdot \bar{Z}) + HLT$

Symbol:

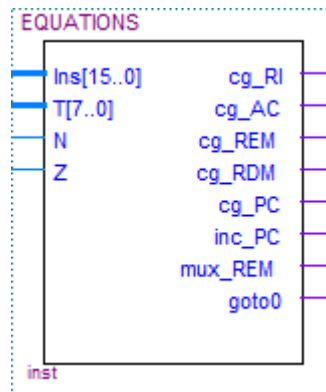


Circuit:

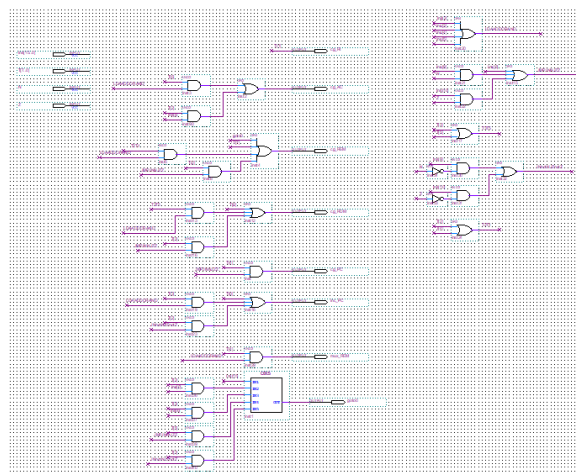


Simulation:


- NOP (Ins = 1):

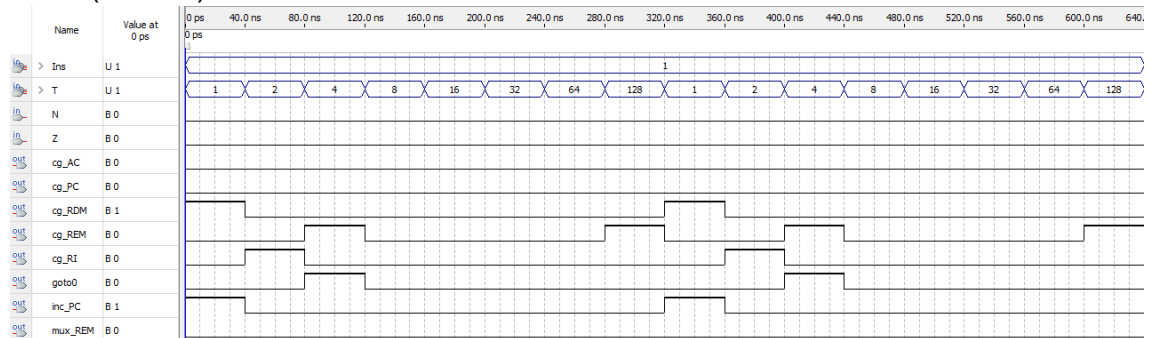


- LDA (Ins = 4):

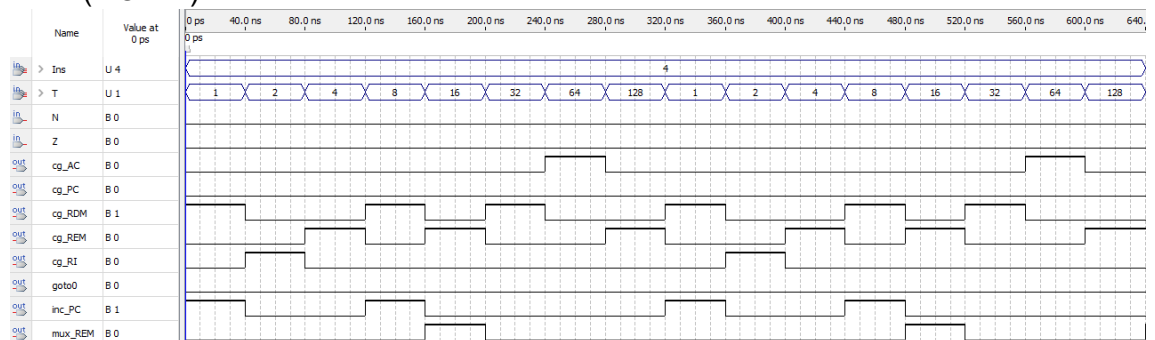


- ADD (Ins = 8):

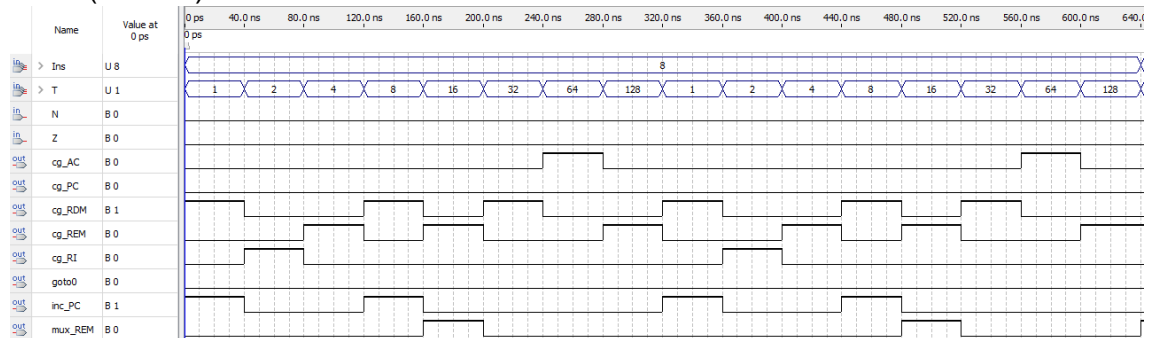


- OR (Ins = 16):

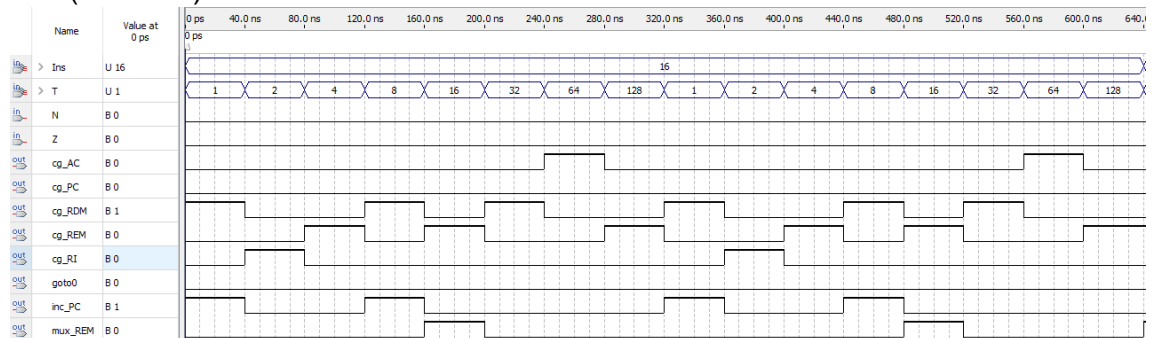


- AND (Ins = 32):

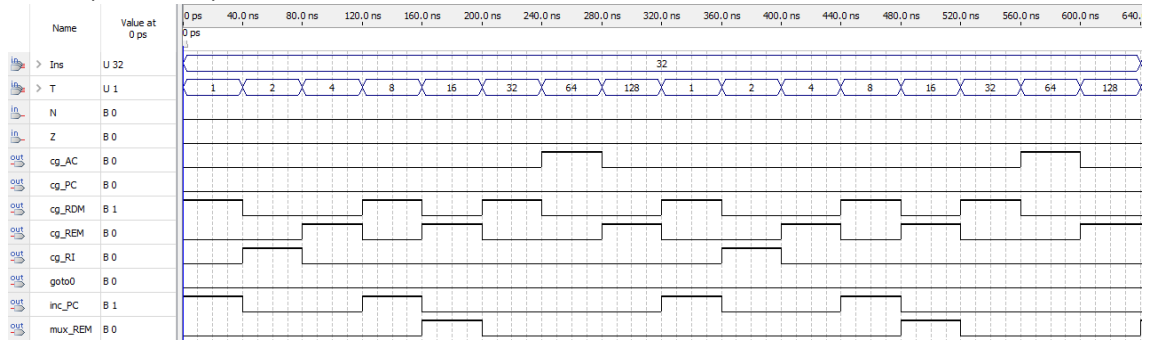

- NOT (Ins = 64):

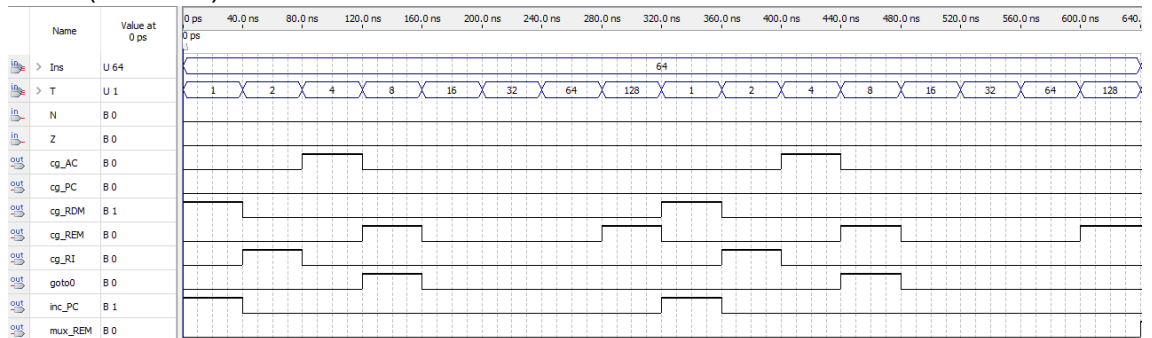

- JMP (Ins = 256):

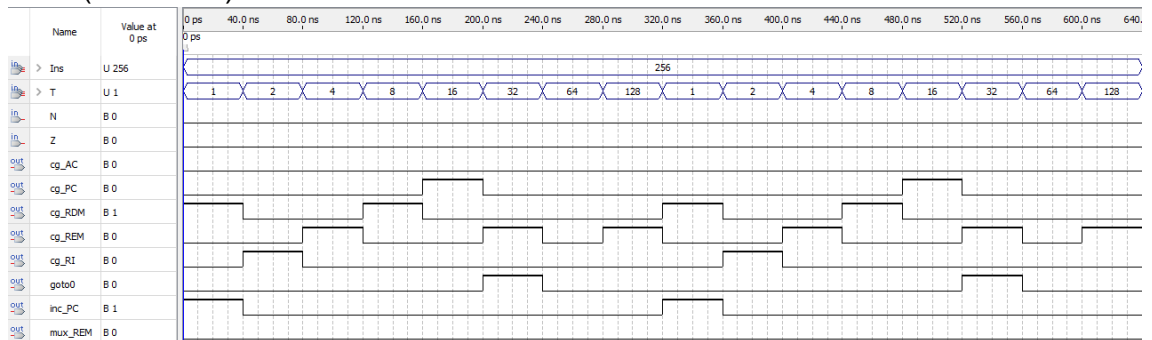

- JN (Ins = 512):

