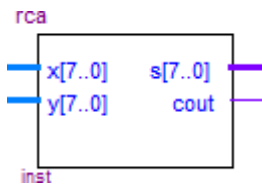


Report


Name: rca

Description: 8 bits adder.

Symbol:



Circuit:

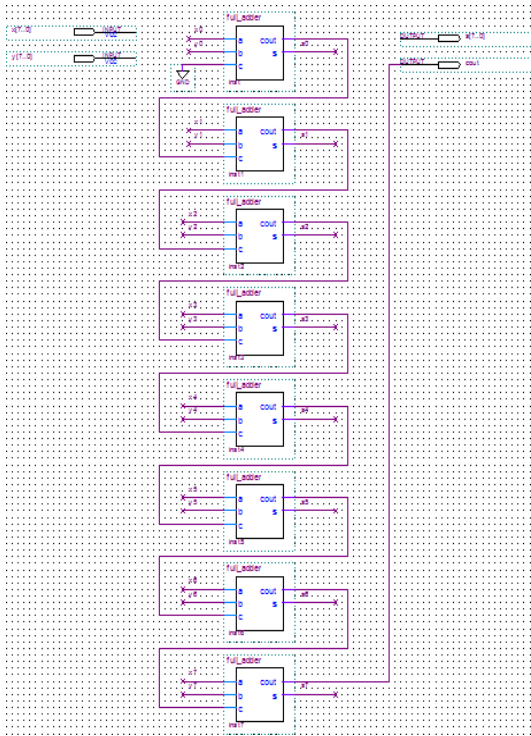

Simulation:

			0 ps	80,0 ns	160,0 ns	240,0 ns	320,0 ns	400,0 ns	480,0 ns	560,0 ns
	Name	Value at 0 ps								
in	x	U 0	0	25	50	75	100	125	150	175
in	y	U 0	0	17	34	51	68	85	102	119
out	s	U 0	0	42	84	126	168	210	252	294
out	cout	B 0	0	0	0	0	0	0	0	0